
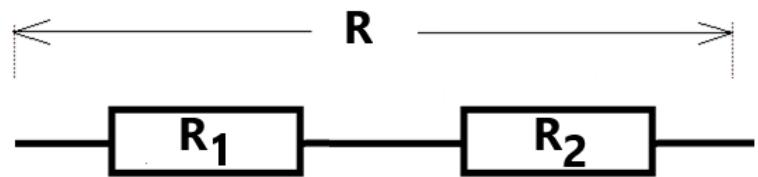


Association de Résistances électriques


Résistances en série

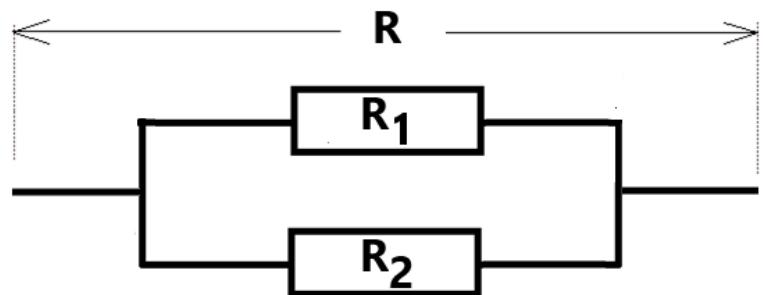

Résistances en dérivation




Cas de 3 résistances

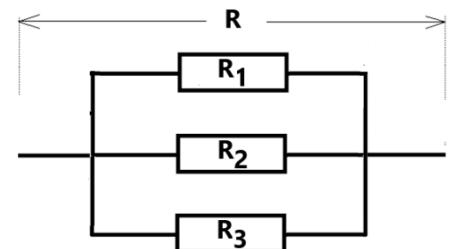


Exercice 1

Calculer la résistance équivalente R

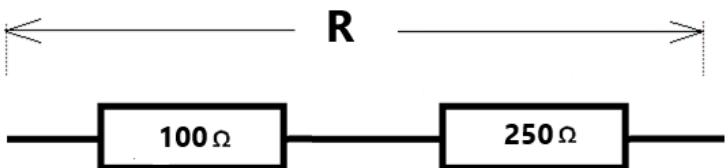


Exercice 2

Calculer la résistance équivalente R

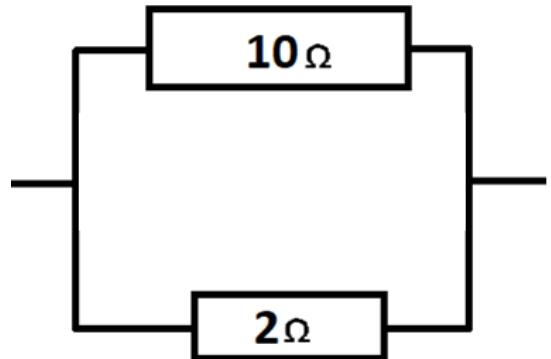

Exercice 3

Calculer la résistance équivalente R_{éq}

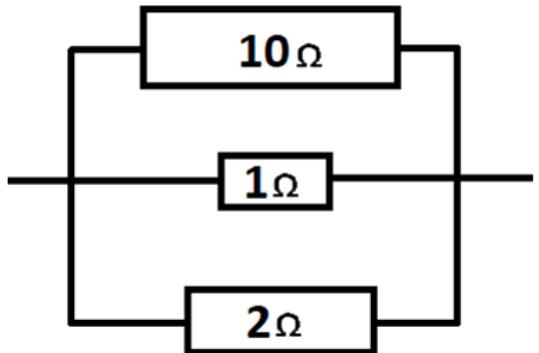

Exercice 4

Calculer la résistance équivalente R_e

