

V – Mesures d'intensité et tension en série

Monter deux lampes , un interrupteur et un générateur en série.

- ## 1) Schéma du circuit

- 2) Indiquer sur le schema les valeurs des tensions et intensités comme précisé par le professeur

- ### 3) Conclusion

VI – Mesures d'intensité et tension en dérivation

Monter deux lampes , un interrupteur et un générateur en derivation (allumage indépendant).

- #### 4) Schéma du circuit

- 5) Indiquer sur le schéma les valeurs des tensions et intensités comme précisé par le professeur

- ## 6) Conclusion
